

Глеб подключил лампочку, рассчитанную на напряжение 9 В, к батарее с напряжением 6 В обнаружил, что лампочка горит довольно тускло. Глеб предположил, что сопротивление лампочки является постоянным. Во сколько раз мощность, выделяющаяся в лампочке, меньше номинальной, если предположение Глеба справедливо?

Ответ: в раз.